

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych**

Oznaczenie kwalifikacji: **E.01**

Numer zadania: **01**

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Miejsce na naklejkę
z numerem PESEL i z kodem
ośrodka

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E.01-01-14.05

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Układ graficzny © CKE 2013

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - symbol cyfrowy zawodu,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu część praktyczną egzaminu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne


Wykonaj złącze kablowe odgałęźne z kabla miejscowego XzTKMXpw 5x4x0,5 oraz dwóch kabli stacyjnych YTKSYekw 5x2x0,5 zgodnie ze schematem poglądowym instalacji.

Oslonę kablową oraz kable stacyjne zamocuj do płyty montażowej, a końce kabli zakończ na głowicach kablowych GK2 i GK3.

Uwaga: Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonanie następujących prac:

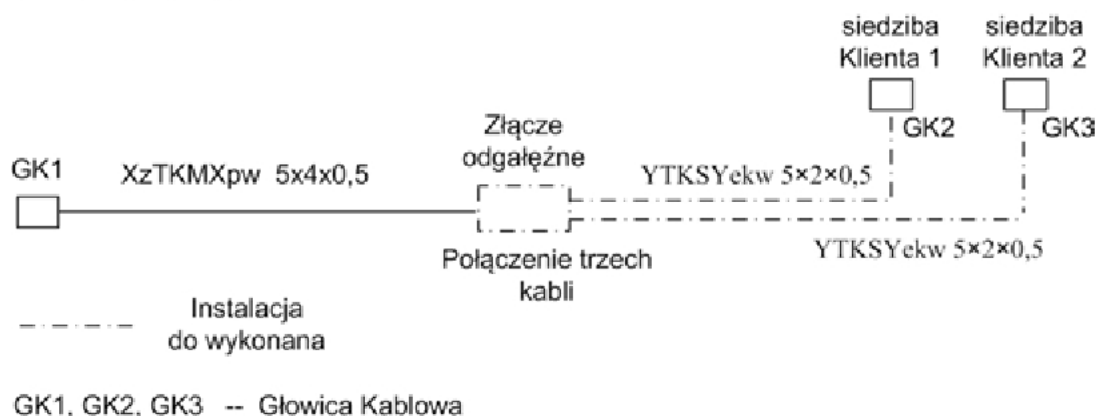1. Po przygotowaniu końcówek kabli do wykonania złącza, zgłoś przewodniczącemu ZNCP, gotowość do połączenia poszczególnych żył. Po uzyskaniu zgody, połącz żyły.
2. Po umieszczeniu połączonych kabli w osłonie złącza i zamocowanie opaskami, zgłoś przewodniczącemu ZNCP, gotowość do zamknięcia osłony złącza. Po uzyskaniu zgody, zamknij osłonę.

Po zakończeniu prac montażowych wykonaj pomiary kontrolne rezystancji pętli żył wszystkich par kablowych oraz pomiary ciągłości ekranów. Wyniki pomiarów zanotuj w arkuszu egzaminacyjnym w przeznaczonym do tego miejscu.



Podczas wykonywania prac przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp i p. poż. oraz ochrony środowiska, a po ich zakończeniu, uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- przygotowane końcówki kabli do wykonania złącza,
- wykonane odgałęźne złącze kablowe,
- zamocowana osłona kablowa oraz kable stacyjne do płyty montażowej,
- wyniki pomiarów kontrolnych

oraz

- przebieg wykonywania złącza kablowego oraz mocowania osłony i kabli do płyty montażowej.

Wyniki pomiarów kontrolnych

Pomiary kontrolne połączonych ekranów kabli

Tabela 1.

Rezystancja ekranów kabla miejscowego i kabla stacyjnego pierwszego z dowolną żyłą kablową	$R_{\text{ekran1}} [\Omega]$
Rezystancja ekranów kabla miejscowego i kabla stacyjnego drugiego z dowolną żyłą kablową	$R_{\text{ekran2}} [\Omega]$

Pomiary kontrolne połączonych żył kabli

Tabela 2.

Kabel miejscowy XzTKMXpw 5×4×0,5		Kabel stacyjny YTKSYekw 5×2×0,5			Rezystancja pętli żył R [Ω]
Nr wiązki	Barwa izolacji żył	Nr kabla	Nr wiązki	Barwa izolacji żył	
1.(a,b)	czerwona, biała	1	1.(a,b)	biała, niebieska	
1.(c,d)	zielona, szara	1	2.(a,b)	biała, pomarańczowa	
2.(a,b)	niebieska, biała	1	3.(a,b)	biała, zielona	
2.(c,d)	zielona, szara	1	4.(a,b)	biała, brązowa	
3.(a,b)	żółta, biała	1	5.(a,b)	biała, szara	
3.(c,d)	zielona, szara	2	1.(a,b)	biała, niebieska	
4.(a,b)	brązowa, biała	2	2.(a,b)	biała, pomarańczowa	
4.(c,d)	zielona, szara	2	3.(a,b)	biała, zielona	
5.(a,b)	fioletowa, biała	2	4.(a,b)	biała, brązowa	
5.(c,d)	zielona, szara	2	5.(a,b)	biała, szara	